

实验一、选择器

选择器是数字逻辑系统的常用电路，是组合逻辑电路中的主要组成元件之一，它是由几路数据输入、一位或多位的选择控制端，和一路数据输出所组成的。多路选择器从多路输入中，选取其中一路将其传送到输出端，由选择控制信号决定输出的是第几路输入信号。

本次实验将介绍几种常用的多路选择器的设计方法；Verilog 语言中的 `always` 语句块、`if-else` 语句和 `case` 语句的使用等。最后请读者自行设计一个多路选择器，熟悉电路设计的基本流程和 Vivado 的使用。

1、 2 选 1 多路选择器

图 1-1a 是 2 选 1 选择器的模块图和真值表，图中 a 和 b 为输入端； y 为输出端， s 是选择端，选择两个输入的其中一个输出。当 s 为 0 时， y 的输出值为 a 。当 s 为 1 时， y 的输出值为 b 。

图 1-1b 是 2 选 1 选择器的卡诺图，根据卡诺图可以得出 2 选 1 选择器的表达式为 $y = (\sim s \& a) | (s \& b)$ 。根据表达式画出其逻辑电路如图 所示。

 


图 1-1a 2 选 1 选择器

 


图 1-1b 2 选 1 选择器的卡诺图

 


图 2 2 选 1 选择器的逻辑电路

根据图 2 的逻辑电路图，利用 Verilog HDL 实现 2 选 1 选择器的逻辑电路，如程序清单 1 所示。

程序清单 1 mux21a.v

```
module mux21(a,b,s,y);
    input  a,b,s;      // 声明 3 个 wire 型输入变量 a,b,和 s,其宽度为 1 位。
    output y;          // 声明 1 个 wire 型输出变量 y, 其宽度为 1 位。

    assign  y = (~s&a)|(s&b); // 实现电路的逻辑功能。

endmodule
```

为此工程设计一个激励代码，对设计的选择器的功能进行仿真。激励代码如下。

```
timescale 10 ns/ 1 ps
module mux21_vlg_tst();
    reg a;
    reg b;
    reg s;
    wire y;

    mux21 i1 (
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .y(y) );
    initial begin
        s=0; a=0; b=0; #10;
            b=1; #10;
            a=1; b=0; #10;
            b=1; #10;
        s=1; a=0; b=0; #10;
            b=1; #10;
            a=1; b=0; #10;
            b=1; #10;
    end
endmodule
```

激励代码解释：

```
`timescale 10 ns/ 1 ps          // 设置时间尺度和时间精度
module mux21_vlg_tst();          // 测试代码的端口参数列表为空
    reg a;                        // 输入变量声明为 reg 型变量
    reg b;
    reg s;
    wire y;                       // 输出变量声明为 wire 型变量

    mux21 i1 (                    // 对要测试的模块进行实例化
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .y(y)    );
    initial    begin              // 初始化输入变量
        s=0; a=0; b=0; #10;       // 将 s, a 和 b 均初始化为“0”，维持 10 个时间单位
        b=1; #10;                // 将 b 改为“1”，s 和 a 的值不变，继续保持“0”，
                                   // 维持 10 个时间单位 即 10*10ns=100ns
        a=1; b=0; #10;           // 将 a, b 分别改为“1”和“0”，s 的值不变，继续保持“0”，
                                   // 维持 10 个时间单位
        b=1; #10;               // 将 b 改为“1”，s 和 a 的值不变，维持 10 个时间单位
        s=1; a=0; b=0; #10;      // 将 s, a, b 分别变为“1,0,0”，维持 10 个时间单位
        b=1; #10;
        a=1; b=0; #10;
        b=1; #10;
    end
endmodule
```

上述代码分析与综合后的仿真结果如图 所示，由图中可以看出，当 $s=0$ 时， $y=a$ ，即 y 随着 a 值的改变而改变，此时的 b 值无论如何改变都不影响 y 的值。当 $s=1$ 时， $y=b$ ，即 y 随着 b 值的改变而改变，此时的 a 值无论如何改变都不影响 y 的值。

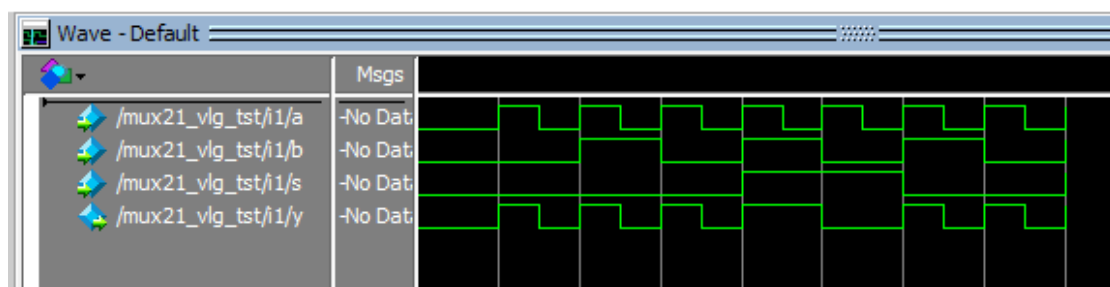


图 3 2 选 1 选择器 Verilog 程序仿真结果

2 选 1 多路选择器的行为如图 1 所示，在 Verilog 中也可以用 if 语句来实现这一行为。用 if 语句来设计选择器的程序清单如下：

程序清单 2 mux21b.v

```
module mux21b(a,b,s,y);  
input  a,b,s;  
output reg  y;    // y 在 always 块中被赋值，一定要声明为 reg 型的变量  
  
always @ (*)  
if(s==0)  
    y = a;  
else  
    y = b;  
endmodule
```

在 Verilog 中，各语句是并发执行的，模块中所有的 assign 语句、always 语句块和实例化语句，其执行顺序不分先后。而 if 语句是顺序执行的语句，其执行过程中必须先判断 if 后的条件，如果满足条件则执行 if 后的语句，否则执行 else 后的语句。Verilog 语法规则规定，顺序执行的语句必须包含在 always 块中，always 块中的语句按照它们中代码中出现的顺序执行。

always 语句块的使用

always 块的语句格式如下：

always @ (<敏感事件列表>)

各可执行的语句；

... ..

其中敏感事件列表中列出了所有影响 always 块中输出的信号清单，也就是说，如果敏感事件列表中的任何一个变量发生了变化，都要执行 always 语句块中的语句。如 always @ (a or b or s) 表示：只要 a、b、s 中的任何一个变量发生了变化，就立刻执行 always 语句块中的语句。

为了方便起见，敏感列表也可以用“*”代替，如 always @ (*), (*) 号将自动包含 always 语句块中右边的语句或条件表达式中的所有信号。如程序清单 2，只要 always 语句块中表达式右边出现的变量 a 和 b，或者条件表达式中出现的变量 s，这三个变量中的任何一个变量发生了变化，就立刻执行 always 语句块中的语句。

always 语句还有另外一种形式，即：always 后面不带任何有关敏感事件列表

的信息,只有“always”这个保留字,那么这个时候表明在任何情况下都执行 always 语句块中的语句。

另外, always 块中的输出信号必须被描述成 reg 型,而不是默认为 wire 型。

关于 if 语句

if 语句是 Verilog HDL 中常用的条件语句,和 else 语句配对使用。当然,if 语句也可以不和 else 语句配对单独使用。

但是,如果 if 语句在使用时没有 else 语句与其配对则会发生这样的情况:编译器判断 if 后面的条件表达式是否满足,如果满足则执行其后的语句,那如果条件表达式不满足呢?这时,编译器就会自动产生一个寄存器来寄存当前的值,在条件不满足时保持输出的过去值。这样就会产生用户没有设计的多余的寄存器出来。因此建议读者在使用 if 语句的时候要加上 else 语句与其配对。防止产生多余的寄存器。

另外,编译器默认 if 语句的功能语句只有一条,如果有多条功能语句,要把这些语句用关键词“begin”和“end”将其“括”起来。如:

```
if(s==0)
    y = a;  x = b;
else
    y = b; x = a;
是错误的写法,应改为:
if(s==0)
    begin    y = a;  x = b;  end
else
    begin    y = b;   x = a;  end
```

在使用中也可以用条件判断语句代替 if 语句,如果此时不用顺序语句就不需要 always 语句块,比如也可以使用“?”来代替 if 语句,其用法如下:

```
assign y = s ? b : a;
```

其含义如下:如果 $s = 1$,那么 $y = b$;否则 $y = a$ 。

则此 2 选 1 选择器代码可另写如下:

程序清单 3 mux21c.v

```
module mux21c(a,b,s,y);
input  a,b,s;
output y; // y 不用声明为 reg 型的了。
```

```
assign y = s ? b : a;
```

```
endmodule
```

2、4 选 1 多路选择器

4 选 1 多路选择器的模块图和真值表如图 4 所示， a_0 - a_3 为 4 个输入端， s_0 和 s_1 是选择端， y 是输出端，根据 s_0 和 s_1 值的不同， y 选择 a_0 - a_3 中的一个输出，具体请见真值表。

 


图 4 4 选 1 选择器

Verilog 语言中的 case 语句可以综合出“多路复用器”的电路，它的可读性非常强。程序清单 4 所示的是用 case 语句实现 4 选 1 多路选择器的方法。

程序清单 4 mux41.v

```
module mux41(a,s,y);
input  [3:0] a; // 声明一个 wire 型输入变量 a，其变量宽度是 4 位的。
input  [1:0] s; // 声明一个 wire 型输入变量 s，其变量宽度是 2 位的。
output reg y;  // 声明一个 1 位 reg 型的输出变量 y。

always @ (s or a)
case (s)
0: y = a[0];
1: y = a[1];
2: y = a[2];
3: y = a[3];
default: y = 1'b0;
endcase

endmodule
```

case 语句是以关键字 case 和一个被括起来的“选择表达式”开头，表达式的结果表示一个整数。下面是 case 选项，每个选项由选择列表和过程语句构成，

选择列表可以是一个整数值，也可以是多个整数值，多个整数值之间以逗号分开，选择列表和过程语句之间以冒号连接，如：0,1: y = a[0];

case 语句的执行过程是这样的：先计算出选择表达式的值，在 case 选项中找到和选择表达式值相同的第一个选择，然后执行此选择值后面的过程语句。

case 语句列出的选择列表，有时候不能全部包含选择表达式所有的可能值，这时关键词 default 就要被作为 case 语句的最后一个选项，它表示表达式中那些未被选择列表覆盖的所有其他值。一般情况下即使选择列表列出了选择表达式的所有选项，还是建议保留 default 这一选项。如果选择列表中没有包含选择表达式的所有选项，而此时又没有 default 选项的话，综合器会综合出一个锁存器以保存未被覆盖的情况下输出的过去值。这一般是不希望出现的情况，所以在 case 语句中建议无论如何保留 default 选项。

如果在满足某个表达式值时要执行多条语句，也要用关键词“begin”和“end”将这些语句其“括”起来。

上述设计的测试代码可以如下表示：

```
`timescale 10 ns/ 1 ps
module mux21_vlg_tst();
    reg [3:0] a;
    reg [1:0] s;
    wire y;

    mux41 i1 (
        .a(a),
        .s(s),
        .y(y)    );
    initial    begin
        s=2'b00; a=4'b1110; #10;
            a=4'b0001; #10;
        s=2'b01; a=4'b1110; #10;
            a=4'b0010; #10;
        s=2'b10; a=4'b1010; #10;
            a=4'b0100; #10;
        s=2'b11; a=4'b0111; #10;
            a=4'b1001; #10;
    end
endmodule
```

程序清单 4 中的程序的仿真图如图 所示。

 


图 5 4 选 1 选择器仿真图

3 、实验内容

3.1 4 位 2 选 1 选择器

用 if 语句实现一个 4 位 2 选 1 的选择器，如图 6 所示，选择器有两个输入端，分别为 X 和 Y，输出端为 F；X，Y 和 F 都是 4 位的变量。输出端受控制端的控制，当控制端为 0 时，输出端输出 X，即 $F=X$ ；当控制端为 1 时，输出端输出 Y，即 $F=Y$ 。

 


图 6 4 位 2 选 1 选择器

选择 Nexys4 板上的 BTND 按钮(在数码管的右上方)作为控制端，SW0—SW3 作为四位输入端 X，SW8—SW11 作为四位输入端 Y，将四位的输出端 F 接到发光二极管 LD0—LD3 上显示输出，完成设计，对自己的设计进行功能仿真，并下载到开发板上验证电路性能。